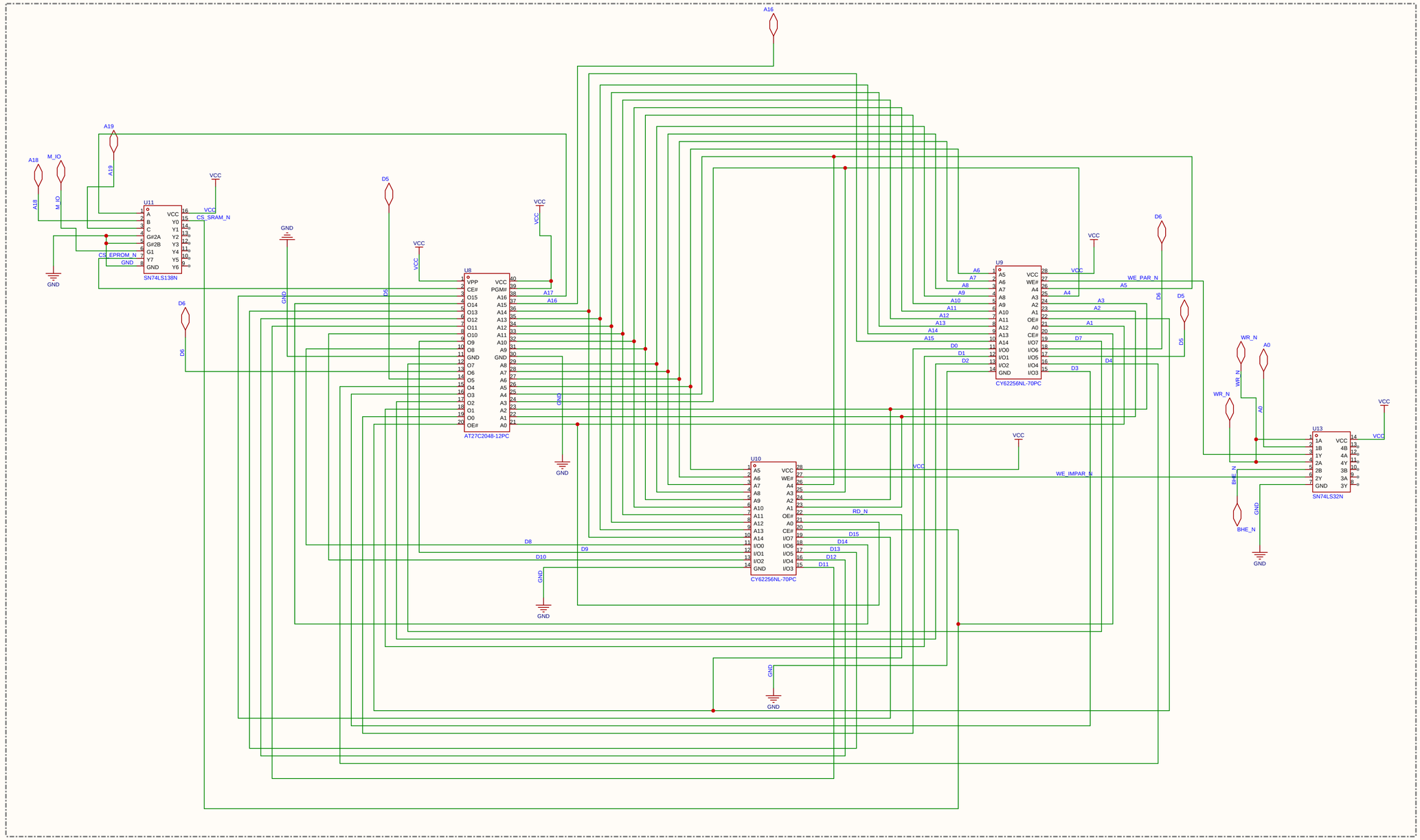


DECODIFICAREA MEMORIILOR

	A19	A18	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Adresa
SRAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00000h
	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0FFFFh
EPROM	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E0000h
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FFFFFh

128 KB EPROM: 2^17 biti -> E0000h-FFFFFh 64 KB SRAM: 2^16 biti -> 00000h-0FFFFh

SEL_SRAM = ~A19 & ~A18 & ~A17 = ~Y0 SEL_EPROM = A19 & A18 & A17 = ~Y7 (74LS138)

Schematic	Schematic1	Create at	2026-11-10
		Update at	2026-11-10
Board	Board1	Page	Memorii
Drawn		Proiect_PM	
Reviewed			
		Version	Size	Page 2 Total 2
EasyEDA		V1.0	A2	EasyEDA.com